1 kΩ
—∧∧∧—

Current (I)
in milliamps

20 —

10 —

0 —

0   10   20

Voltage (V) in volts